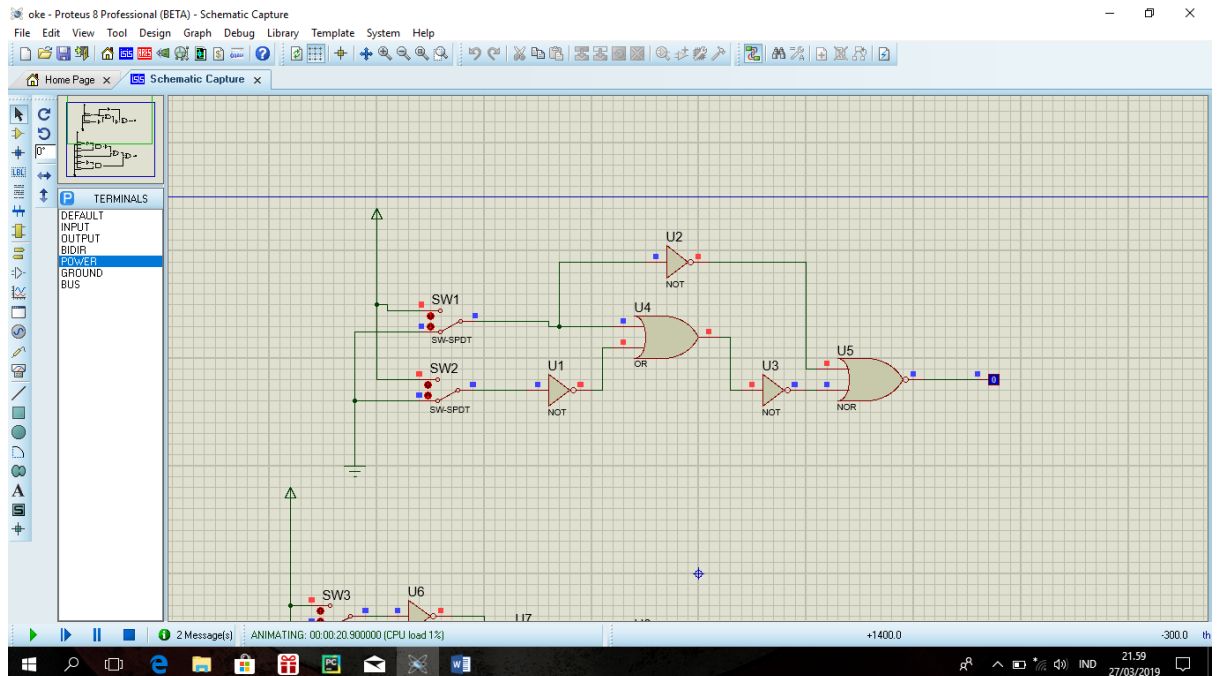



1.



① b. Fungsi Boolean = $(\overline{x+y}) + \overline{x}$
c. Tabel Kebenaran

sw 1	sw 2	L
0	0	0
1	0	1
0	1	0
1	1	1

Diagram Waktu =

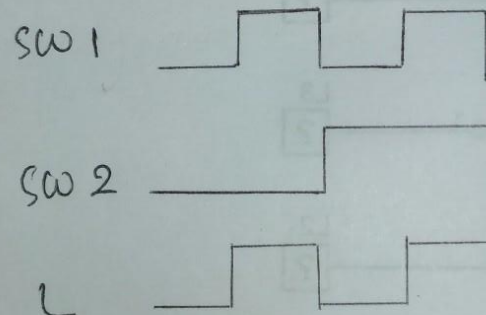

2.

